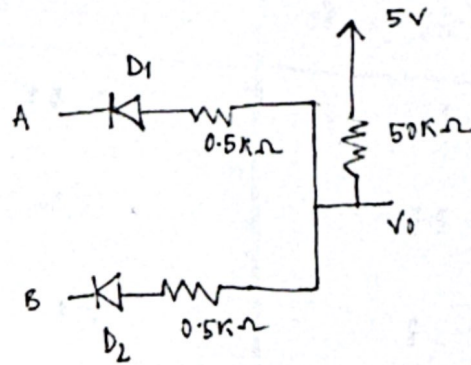


Assignment - 03



Case-01 Both diode are on.

$$A=B=\text{logic } 0 = 0\text{V}$$

Applying KCL at V_o ,

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$\Rightarrow \frac{5 - V_o}{50k\Omega} = 2 \times \frac{V_o - 0 - 0.7}{0.5}$$

$$\therefore V_o = 0.72\text{V}$$

$$P_{\text{res}} = (5 - 0.72) \cdot \frac{5 - 0.72}{50} + 2 \times \frac{0.72 - 0.7}{0.5} \times (0.72 - 0)$$

$$= 0.36 + 0.05$$

$$= 0.41\text{mW}$$

Case-02 Both diode are off

$$A=B=\text{logic } 1 = 5\text{V}$$

$$\text{All } I_3 = I_1 = I_2 = 0\text{mA}$$


$$\text{So, } I_3 \neq 0$$

$$\Rightarrow \frac{5 - V_o}{50k\Omega} = 0$$

$$\therefore V_o = 5\text{V}$$

$$P_{\text{res}} P_2 = (5 - 5) \times I_3 \rightarrow 0$$


$$= 0\text{mW}$$

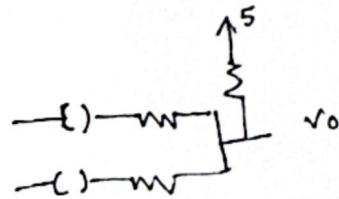

Case 3 and 4 are similar:

$$A=0, B=5V$$

Diode D_1 is on and D_2 diode off.

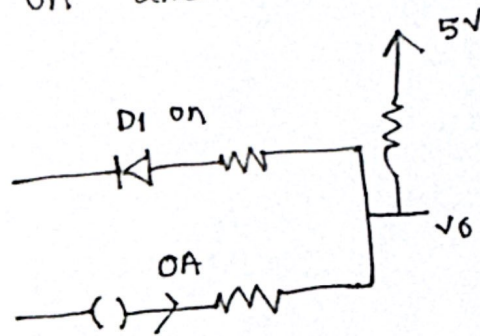

$$I_3 = I_1$$

$$\Rightarrow \frac{5 - V_0}{50} = \frac{V_0 - 0.7}{0.5}$$

$$\therefore V_0 = 0.74V$$

$$P_3 = P_4 = \cancel{(5-0)} \frac{5-0.74}{1} (5-V_0)$$
$$= \frac{(5-0.74)}{50} \times (5-0)$$

$$= 0.426 \text{ mW}$$

A(v)	B(v)	Output Voltage, V_o	Dissipated Power (mW)
0	0	0.72	0.41
0	5	0.74	0.426
5	0	0.74	0.426
5	5	5	0

$$\text{Average power dissipation} = \frac{0.41 + 0.426 + 0.426 + 0}{4}$$

$$= 0.31 \text{ mW (Ans)}$$